


E3.1

Se desea polarizar el circuito de la figura con:

$$I_C = 3mA, V_{CE} = 3v.$$

1. Computar la potencia (media) consumida por el montaje completo: P_T así como la consumida por el transistor: P_{BJT}
2. Computar los valores de resistencias requeridos para obtener los valores de polarización anteriores
3. Determinar las variaciones de la polarización (I_C , V_{CE}) así como de la potencia total consumida, para una $\beta_f \in [40, 300]$

(Datos) $V_{CC} = 12v$, $I_s = 2nA$, $\beta_f = 220$, $V_{AF} = 120v$

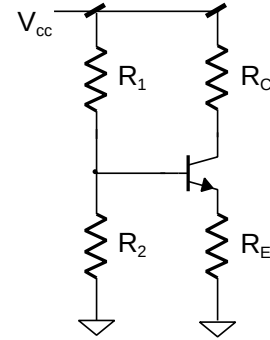**Solución**

1. Como el transistor se encuentra en activa:

$$P_{BJT} \simeq V_{CE} I_C = 3v \cdot 3mA = 9mW$$

La potencia total del montaje es igual a la cedida por la fuente, supongamos que $I_{R1} \ll I_C$:

$$P_T = V_{CC} (I_C + I_{R1}) \simeq V_{CC} I_C$$

2. Las ecuaciones que gobiernan el comportamiento estático del circuito, suponiendo que el transistor se encuentra en la zona de activa directa son:

$$\begin{aligned} V_{CC} &= R_C I_C + V_{CE} + R_E I_E \\ V_{CC} &= R_1 I_{R1} + V_{BE} + R_E I_E \\ R_2 (I_{R1} - I_B) &= V_{BE} + R_E I_E \\ I_E &= I_C + I_B \\ I_C &= I_s \exp \frac{V_{BE}}{V_t} \\ I_C &= \beta_f I_B \end{aligned}$$

Al conocer el nivel de corriente podemos obtener:

$$V_{BE} = V_t \ln \left(\frac{I_C}{I_s} \right) = 0,37v.$$

Completemos el sistema con suposiciones:

$$\begin{aligned} R_E I_E &= 2v \\ I_{R1} &= 11 I_B \end{aligned}$$

Asumiendo que $I_B \ll I_C$ podemos suponer $I_E \simeq I_C$, obteniendo:

$$\begin{aligned} R_C &= \frac{V_{CC} - V_{CE} - R_E I_E}{I_C} = \frac{12 - 3 - 2}{3m} = 2,33k\Omega \\ R_E &= \frac{2}{3m} = 0,66k\Omega \\ I_B &= \frac{I_C}{\beta_f} = 13,63\mu A \\ I_{R1} &= 150\mu A \\ R_1 &= \frac{V_{CC} - V_{BE} - R_E I_E}{I_{R1}} = \frac{12 - 0,37 - 2}{150\mu} = 64,2k\Omega \\ R_2 &= \frac{V_{BE} + R_E I_E}{I_{R1} - I_B} = \frac{2,37}{136,3\mu} = 17,38k\Omega \end{aligned}$$

3. Resulta más cómodo reconvertir la porción izquierda del circuito (R_1 y R_2) en su equivalente Thevenin:

$$\begin{aligned} V_{th} &= R_{th} I_B + V_{BE} + R_E I_C \\ V_{th} &= V_{CC} \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 2,56v \\ R_{th} &= R_1 || R_2 = 13,66k\Omega \end{aligned}$$

Tomemos $\beta_f = 300$, supongamos que el nivel de corriente será similar y podemos tomar $V_{BE} \simeq 0,37v$.

$$\begin{aligned} I_C &= \frac{V_{th} - V_{BE}}{R_E + \frac{R_{th}}{\beta_f}} = \frac{2,57 - 0,37}{0,66k + \frac{13,66k}{300}} = 3,12mA \\ P_T &\simeq V_{CC} I_{CC} = 37mW \\ V_{CE} &= V_{CC} - (R_C + R_E) I_C = 12 - 0,66k \cdot 3,12m = 2,67v \end{aligned}$$

Repitiendo para $\beta_f = 40$:


$$\begin{aligned} I_C &= 2,19mA \\ P_T &= 26mW \\ V_{CE} &= 5,62v \end{aligned}$$

E3.2

Para el circuito de la figura

1. Determinar el valor de las resistencias, para obtener una polarización:
 $I_C = 3mA$, $V_{EC} = 1v$.
2. Realizar las modificaciones necesarias para que las variaciones de I_C no superen el 10 %, sabiendo que: $\beta_f \in [30, 200]$.

(Datos) $V_{cc} = -5v$, $I_s = 2nA$, $\beta_f = 180$, $V_{AF} = 90v$

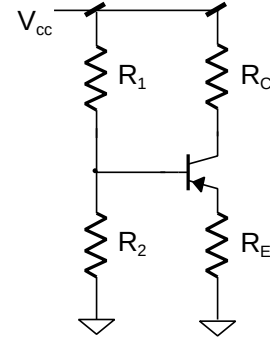
**E3.3**

Para el circuito de la figura

1. Dimensionar R_b para obtener $I_2 = 500\mu A$.
2. Determinar el valor de R_L para que todos los transistores funcionen en saturación

(Datos) $W_1/L_1 = 1$, $W_2/L_2 = 10$, $W_3/L_3 = 5$, $V_s = 2v$, $V_{dd} = 5v$, $\gamma = 0,8v^{0,5}$, $\Phi_f = 0,6v$

	nMOS	pMOS	unid.
K_N	40μ	20μ	A/v^2
V_{th}	0,7	-0,7	v
λ	0,01	0,01	v^{-1}

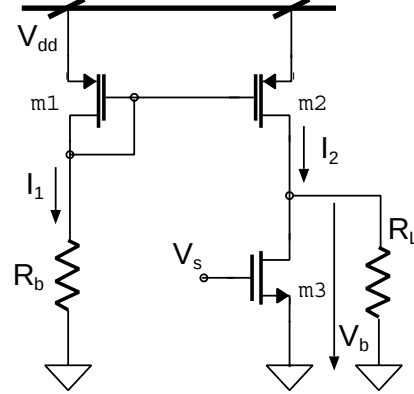**Solución**

1. Como m1 y m2 forman un espejo de corriente verifican:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{W_1/L_1}{W_2/L_2}$$

$$V_{SG2} > V_{th0}$$

$$V_{SD2} > V_{SG2} - V_{th0}$$

Por lo que: $I_1 = 50\mu A$, y por tanto:

$$V_{SG2} = |V_{th0}| + \sqrt{\frac{2I_1}{K_p W_1/L_1}} = 2,936v$$

La resistencia solicitada por tanto:

$$R_b = \frac{V_{dd} - V_{SG2}}{I_L} = 41,28k\Omega$$

2. Suponiendo que todos los transistores se encuentran en saturación:

$$I_{d3} = \frac{1}{2} K_n (W_3/L_3) (V_s - V_{th0})^2 = 169\mu A$$

$$V_o = (I_{d2} - I_{d3}) R_L$$


Debiendo de cumplirse que:

$$V_{dd} - V_o = V_{SD2} > V_{SG2} - |V_{th0}|$$


$$V_o = V_{DS3} > V_{GS3} - V_{th0}$$

Lo cual se cumple cuando: $3,93K\Omega < R_L < 8,13K\Omega$

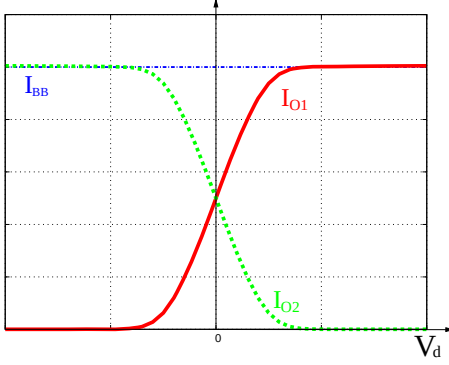La evolución de las corrientes I_{O1} e I_{O2} se puede ver en las siguientes gráficas.



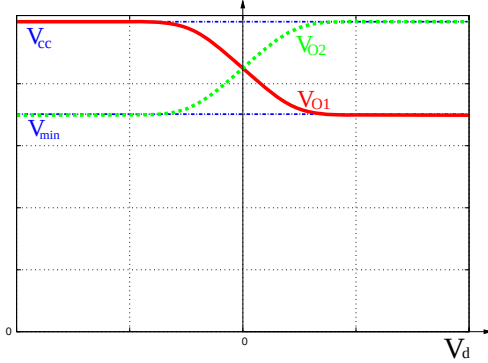Asimismo, a continuación se muestra la evolución de V_{O1} y V_{O2}



6. Modelos de Pequeña Señal

Como nuestro circuito dispone de dos entradas ($V_2(t)$ y $V_3(t)$), se suele emplear un tratamiento especial.

Definimos las tensiones **modo diferencial** y **modo común** como:

$$V_d(t) = \frac{1}{2} (V_2(t) - V_3(t))$$


$$V_c(t) = \frac{1}{2} (V_2(t) + V_3(t))$$

Teniendo como transformada inversa:

$$V_2(t) = V_c(t) + V_d(t)$$


$$V_3(t) = V_c(t) - V_d(t)$$

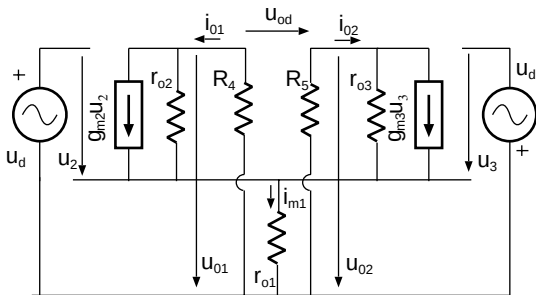Consideremos que nuestro sistema tiene una entrada en **modo diferencial**, tensión modo común constante, y tensión modo diferencial variable ($u_d(t)$).




Al aumentar V_2 , aumenta V_{GS2} y por tanto I_{O1} .

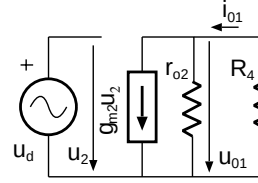Del mismo modo, disminuye V_3 , disminuye V_{GS3} y por tanto I_{O2} . Si las variaciones son lo suficientemente pequeñas, podemos considerar que el aumento de I_{O1} coincide en módulo con la disminución de I_{O2} y por tanto no habría circulación de intensidad por el transistor $m1$. En el modelo de pequeña señal nos podríamos quedar sólo con la mitad.



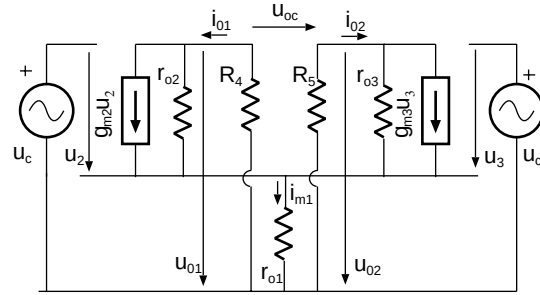De forma análoga podemos considerar una entrada en **modo común**, tensión modo diferencial nula, y tensión modo común variable ($u_c(t)$).



Al aumentar V_2 , aumenta V_{GS2} y por tanto I_{O1} . En el transistor $m3$, las variaciones serían iguales, forzando a una circulación de corriente por $m1$ para hacerlo posible. Duplicando r_{o1} , podemos obtener un modelo de pequeña señal mitad.

